



Der Transistor – ein Schaltverstärker

Υ,	und	
	und	
Wofür steht die Abkürzung "B"?		
Wie nennen wir den		
Basis-Emitter-Stromkreis?		
Wie kann ein		
Transistor wirken?		
Den Stromkreis, der durch den		
Kollektor verläuft, nennen wir		
·		
Was verwendet		
man in leistungs-		
starken Akustik-		
verstärkern zur Signalverstärkung?		
Wofür steht die Abkürzung "IC"?		
ICs sind auf einer		
einzelnen aufgebracht.		
adibebracit.		