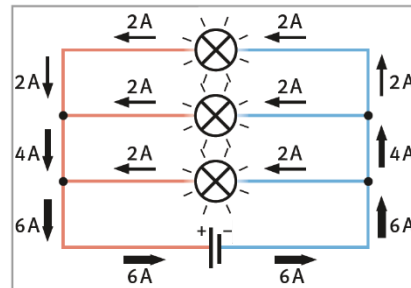
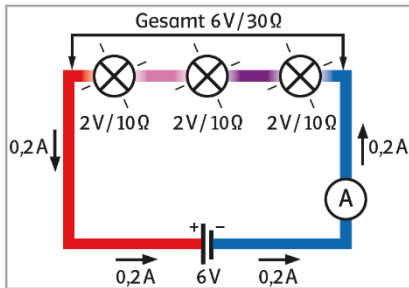




1 Welche Art von Schaltung befindet sich in den Bildern?



2 Beantworte die folgenden Fragen und trage die Lösungswörter in die Spirale ein. Umlaute sind als Umlaute zu schreiben.

- 1 Sie erzeugt einen elektrischen Druckunterschied.
- 2 Bei dieser Schaltung erhalten alle Elektrogeräte die gleiche elektrische Spannung.
- 3 Sie wird mit I_{ges} abgekürzt.
- 4 In ihnen leuchtet ein Kristall.
- 5 Elektrischer Druckunterschied (U)
- 6 Bei dieser Schaltung ist die elektrische Stromstärke überall im Stromkreis gleich groß.

