

Elektrische Schaltungen

Arbeitsblatt Plus

▲ 1. Erstelle eine Mindmap zu den zwei grundlegenden Schaltungsarten. Nimm dir dazu diese Vorlage zur Hilfe und befülle die vorgegebenen Wolkenfelder.

